

7セグメントLEDを用いた2進-10進デコーダについて

表 1: 0/1 表現による真理値表 (テキスト記載の表の OFF/ON を 0/1 に変換)

スイッチ入力				7セグメントLED							
I3	I2	I1	I0	a	b	c	d	e	f	g	dec.
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1

論理式の求め方

表1の a ~ g について、結果が “1” になる I0 ~ I3 の組合せを OR で並べる。

(例1) ”a” の場合

注) I0 ~ I3 の並びが表と逆順になっていることに注意。

- (I0, I1, I2, I3) が (0, 1, 1, 1)、(1, 1, 0, 1) の 2 つの組合せを or でつなげる。

$$a = \overline{I_0} \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot I_3 + I_0 \cdot \overline{I_1} \cdot I_2 \cdot I_3 \quad (\text{論理式})$$

$$a \leq (\text{not } I_0 \text{ and } I_1 \text{ and } I_2 \text{ and } I_3) \text{ or } (I_0 \text{ and } I_1 \text{ and not } I_2 \text{ and } I_3) \quad (\text{VHDL 表記})$$

(例2) ”g” の場合

- (I0, I1, I2, I3) が (1, 1, 1, 1)、(0, 1, 1, 1)、(0, 0, 0, 1) の 3 つの組合せを or でつなげる。

$$a = I_0 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot I_3 + \overline{I_0} \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot I_3 + \overline{I_0} \cdot \overline{I_1} \cdot \overline{I_2} \cdot I_3$$

$$a \leq (I_0 \text{ and } I_1 \text{ and } I_2 \text{ and } I_3) \text{ or } (\text{not } I_0 \text{ and } I_1 \text{ and } I_2 \text{ and } I_3) \text{ or } (\text{not } I_0 \text{ and not } I_1 \text{ and not } I_2 \text{ and } I_3)$$

サンプル3：7セグメントLEDを用いた2進-10進デコーダ

以下のサンプルプログラムでは b, d, f が未完成である。

```
--  
-- binary to digit decoder using 7-segment  
--  
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
entity SEGMENT7 is  

```